



Alumno—

Jesus Gammael Soto Escalante

ID—

00000248336

Asignación—

Ley de Ohm


Fecha—

3 de septiembre de 2026

Materia—


Sistemas Empotrados

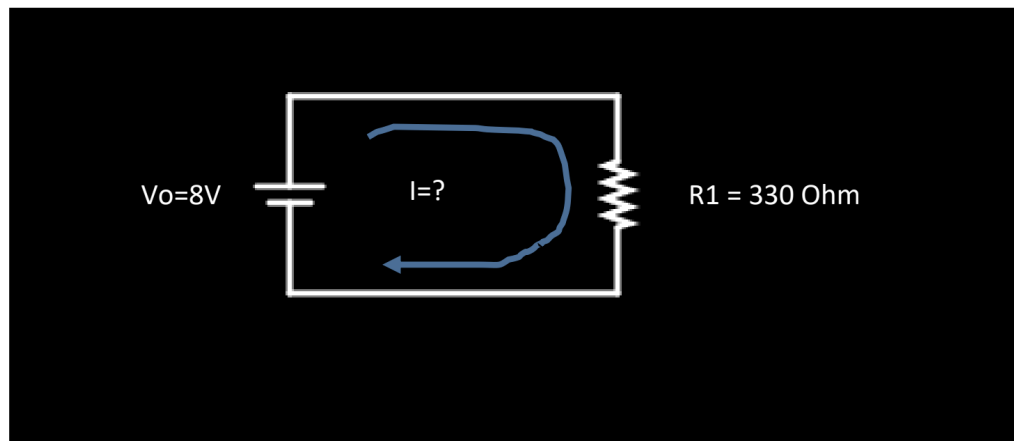1. En el siguiente circuito calcule la corriente (I) que circula a través de la resistencia R:




$$I = V/R \quad I = 8/330 \quad I = 0.02 \text{ amp (20mA)}$$

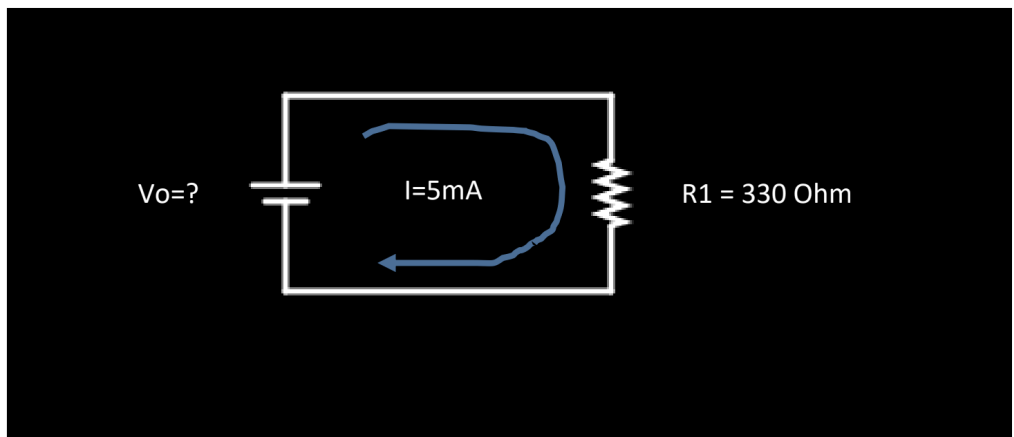2. En el siguiente circuito calcule el voltaje a partir de una corriente I que circula a través de la resistencia R:



$$V = I \cdot R \quad V = 0.005 \cdot 330 \quad V = 1.65$$

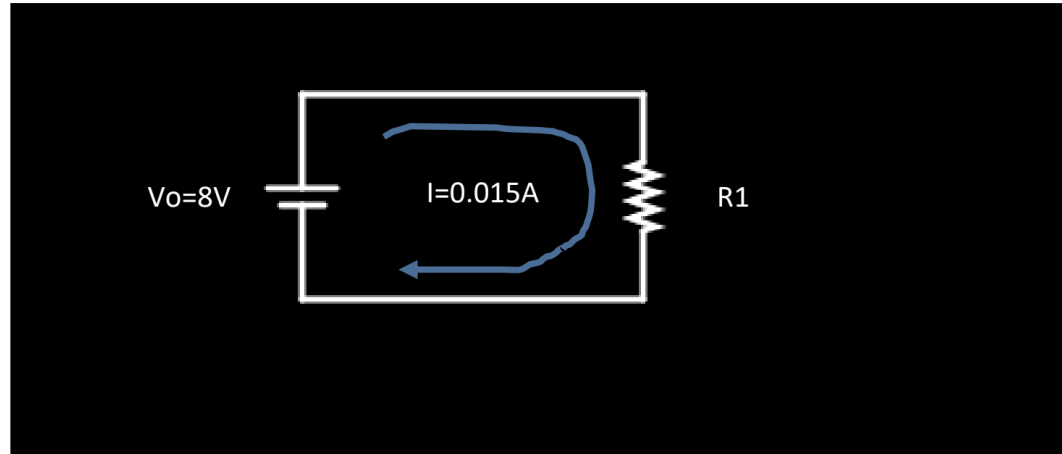3. En el siguiente circuito calcule el valor de la Resistencia R a partir del Voltaje y la corriente:



$$R=V/I$$

$$R=8/0.015A$$

$$R=533.33333333$$